



Código asignatura	Nombre asignatura
71012018	Ingeniería de Computadores III
Fecha alta y origen	Convocatoria
04/11/2015	Septiembre 2014 (Original)
Página Asignatura	

INGENIERÍA DE COMPUTADORES III

Solución al examen de Septiembre 2014


PREGUNTA 1 (2 puntos)

Tomando como base el siguiente código VHDL, dibuje el cronograma de evolución de las señales x1, x2, x3, temp4, temp5, temp6 y x4 entre los instantes 0 y 180 ns.

```
library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all;
entity cronol is
end entity cronol;
architecture cronol of cronol is
    signal x1, x2 : std_logic := '0';
    signal x3, x4 : std_logic;
    signal temp4, temp5, temp6: std_logic;
begin
    process (x1)
        variable temp1, temp2, temp3: std_logic;
    begin
        temp1 := x2;
        temp2 := temp1;
        temp3 := temp2;
        x3 <= temp3;
        temp4 <= x2;
        temp5 <= temp4;
        temp6 <= temp5;
        x4 <= temp6;
    end process;
    x1 <= not x1 after 20 ns;
    x2 <= '0', '1' after 30 ns, '0' after 90 ns;
end architecture cronol;
```

Solución a la Pregunta 1

En la siguiente figura se muestra el cronograma solución a la Pregunta 1.

 **PREGUNTA 2 (3 puntos)**

Diseñe un circuito digital combinacional que tenga como entrada una señal de 4 bits y como salida una señal de un bit que se ponga a '1' si la señal de entrada es "0010", "0011", "1010", "1011" ó "1111" y se ponga a '0' en cualquier otro caso. La **entity** del circuito digital se muestra a continuación.

```
entity circ2 is
port (    y: out std_logic;
        x: in std_logic_vector(3 downto 0)    );
end entity circ2;
```

- 2.a) (0.25 puntos) Escriba en VHDL la **entity** y la **architecture** que describe el comportamiento de una puerta NOT.
- 2.b) (0.25 puntos) Escriba en VHDL la **entity** y la **architecture** que describe el comportamiento de una puerta AND de 3 entradas.
- 2.c) (0.25 puntos) Escriba en VHDL la **entity** y la **architecture** que describe el comportamiento de una puerta OR de 3 entradas.
- 2.d) (0.25 puntos) Dibuje el diagrama a nivel de puertas lógicas del circuito combinacional descrito. Emplee para ello únicamente puertas NOT, puertas AND de 3 entradas y puertas OR de 3 entradas.

- 2.e) (2 puntos) Escriba en VHDL la **architecture** que describe la estructura del circuito combinacional siguiendo el diagrama dibujado en el apartado anterior y empleando las puertas lógicas cuyo diseño ha realizado al contestar los tres primeros apartados.

Solución a la Pregunta 2

El código correspondiente a las puertas lógicas NOT, AND y OR se muestra en Código VHDL 1.1–1.3.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity not1 is
  port ( y0      : out std_logic;
        x0      : in std_logic );
end entity not1;

architecture not1 of not1 is
begin
  y0 <= not x0;
end architecture not1;
```

Código VHDL 1.1: Puerta lógica NOT.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity and3 is
  port ( y0      : out std_logic;
        x0,x1,x2 : in std_logic );
end entity and3;

architecture and3 of and3 is
begin
  y0 <= x2 and x1 and x0;
end architecture and3;
```

Código VHDL 1.2: Puerta lógica AND de 3 entradas.

A continuación se muestra la figura del diagrama circuital del circuito combinacional, donde se han usado puertas NOT, puertas AND de 3 entradas y puertas OR de 3 entradas como se indicaba en el enunciado. El código VHDL de dicho circuito se muestra en Código VHDL 1.4.

```


-----
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity or3 is
  port ( y0 : out std_logic;
        x0, x1, x2 : in std_logic );
end entity or3;

architecture or3 of or3 is
begin
  y0 <= x0 or x1 or x2;
end architecture or3;
-----

```

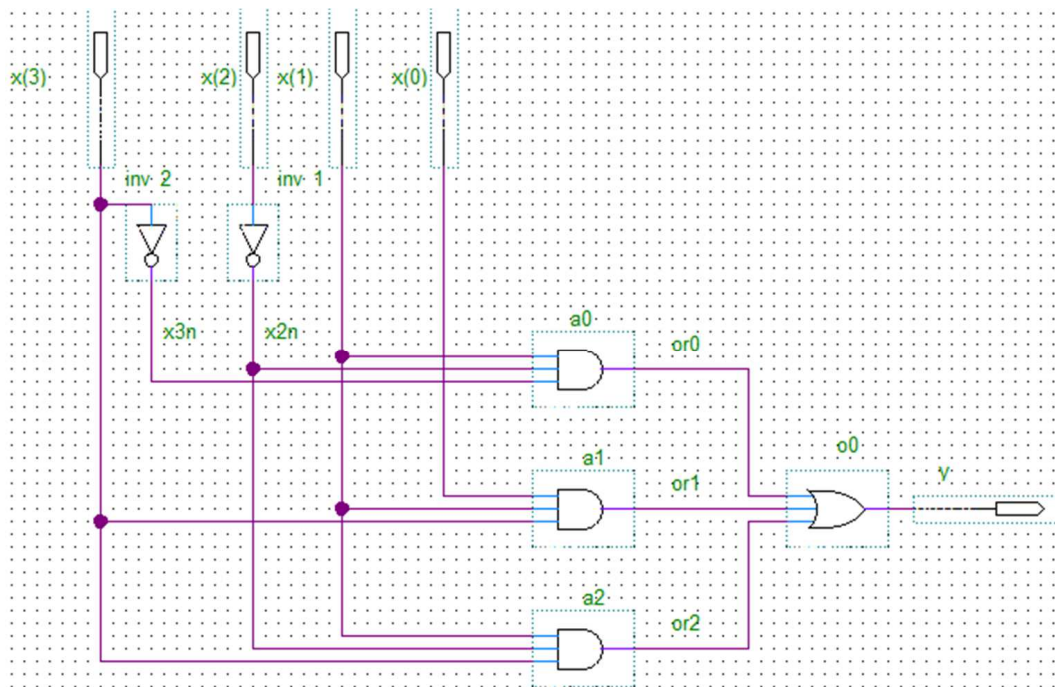Código VHDL 1.3: Puerta lógica OR de 3 entradas.



```

-----
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
architecture circ2_Estruc of circ2 is
    signal x3n, x2n : std_logic;
    signal or0, or1, or2 : std_logic;
    -- Declaración de las clases de los componentes
    component and3 is
        port ( y0 : out std_logic ;
              x0, x1, x2 : in std_logic );
    end component and3;
    component not1 is
        port ( y0 : out std_logic;
              x0 : in std_logic );
    end component not1;
    component or3 is
        port ( y0 : out std_logic;
              x0, x1, x2 : in std_logic );
    end component or3;
begin
    -- Instanciación y conexión de los componentes
    inv_1 : component not1 port map (x2n, x(2));
    inv_2 : component not1 port map (x3n, x(3));
    a0 : component and3 port map (or0, x3n, x2n, x(1));
    a1 : component and3 port map (or1, x(3), x(1), x(0));
    a2 : component and3 port map (or2, x(3), x2n, x(1));
    o0 : component or3 port map (y, or0, or1, or2);
end architecture circ2_Estruc;
-----

```

Código VHDL 1.4: Descripción estructural del circuito combinacional.

PREGUNTA 3 (2 puntos)

Programa en VHDL el banco de pruebas del circuito combinacional que ha diseñado al contestar a la Pregunta 2.e). Explique detalladamente cómo el programa de test comprueba de manera sistemática el funcionamiento del circuito. El banco de pruebas debe comprobar que los valores obtenidos de la UUT coinciden con los esperados, mostrando el correspondiente mensaje en caso de que no coincidan.

Solución a la Pregunta 3

El código VHDL del banco de pruebas del circuito se muestra en Código VHDL 1.5.

```

-----
-- Banco de pruebas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity bp_circ2 is
end entity bp_circ2;
architecture bp_circ2 of bp_circ2 is
    signal y : std_logic; -- Conectar salida UUT
    signal x : std_logic_vector(3 downto 0); -- Conectar entrada UUT
    component circ2 is port
        ( y : out std_logic;
          x : in std_logic_vector(3 downto 0));
    end component circ2;
begin
-- Instanciar y conectar UUT
    uut : component circ2 port map( y=> y, x => x);
    gen_vec_test : process
        variable test_in : unsigned (3 downto 0); -- Vector de test
        variable y2: std_logic;
    begin
        test_in := B"0000";
        for count in 0 to 15 loop
            x(3) <= test_in(3);
            x(2) <= test_in(2);
            x(1) <= test_in(1);
            x(0) <= test_in(0);

            wait for 10 ns;
            if ( test_in = "0010" ) or
                (test_in = "0011" ) or (test_in = "1010" )
                or (test_in = "1011" ) or (test_in = "1111" ) then
                y2 := '1';
            else
                y2 := '0';
            end if;
            assert(y2 = y)
            report "ERROR.La salida del circuito no corresponde con la salida
esperada";
            test_in := test_in + 1;
        end loop;
        wait;
    end process gen_vec_test;
end architecture bp_circ2;
-----

```

Código VHDL 1.5: Banco de pruebas del circuito combinacional.

PREGUNTA 4 (3 puntos)


Diseñe un circuito secuencial síncrono capaz de detectar cuando le llega la secuencia “110” por su entrada. La **entity** del circuito se muestra a continuación.

```
entity detector is
  port( Y      : out std_logic;
        X      : in  std_logic;
        reset  : in  std_logic;
        clk    : in  std_logic);
end entity detector;
```

El circuito tiene una señal de reloj (*clk*), una entrada serie de un bit (*X*), una señal de reset asíncrona activa en ‘0’ (*reset*) y una señal de salida de un bit (*Y*). La señal *Y* se pone a ‘1’ si los últimos tres bits que han llegado por la entrada (*X*) se corresponden con la secuencia “110”. La señal *reset* pone el circuito en su estado inicial. Todos los cambios tienen lugar en el flanco de subida de la señal de reloj. Escriba en VHDL la **architecture** que describe el comportamiento del circuito en términos de una máquina de Moore. Dibuje el diagrama de estados correspondiente al circuito que ha diseñado.

Solución a la Pregunta 4

 A continuación se muestra la figura del diagrama de estados del circuito detector.



El código del circuito detector se muestra en Código VHDL 1.6–1.7.

 ---Detector secuencia 110

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity detector is
    port( Y      : out std_logic;
          X      : in std_logic;
          reset  : in std_logic;
          clk    : in std_logic);
end entity detector;
architecture detector of detector is
    signal internal_state: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    --Cálculo salida
    salida: process (internal_state) is
    begin
        case internal_state is
            when "00" => Y <= '0';
            when "01" => Y <= '0';
            when "10" => Y <= '0';
            when others => Y <= '1';
        end case;
    end process salida;
end architecture detector;
  
```

Código VHDL 1.6: Circuito detector.

```

--Cálculo del próximo estado
proximo_estado: process (clk, reset)
begin
    if (reset = '0') then --reset asíncrono
        internal_state <= "00";
    elsif (rising_edge(clk)) then
        case internal_state is
            when "00" => -- Estado actual: S0
                if X = '0' then
                    internal_state <= "00";
                else
                    internal_state <= "01";
                end if;
            when "01" => -- Estado actual: S1
                if X = '0' then
                    internal_state <= "00";
                else
                    internal_state <= "10";
                end if;
            when "10" => -- Estado actual: S2
                if X = '0' then
                    internal_state <= "11";
                else
                    internal_state <= "10";
                end if;
            when "11" => -- Estado actual: S3
                if X = '0' then
                    internal_state <= "00";
                else
                    internal_state <= "01";
                end if;
            when others => -- Por completitud
                internal_state <= "00";
        end case;
    end if;
end process proximo_estado;
end architecture detector;

```

Código VHDL 1.7: Continuación del circuito detector.